
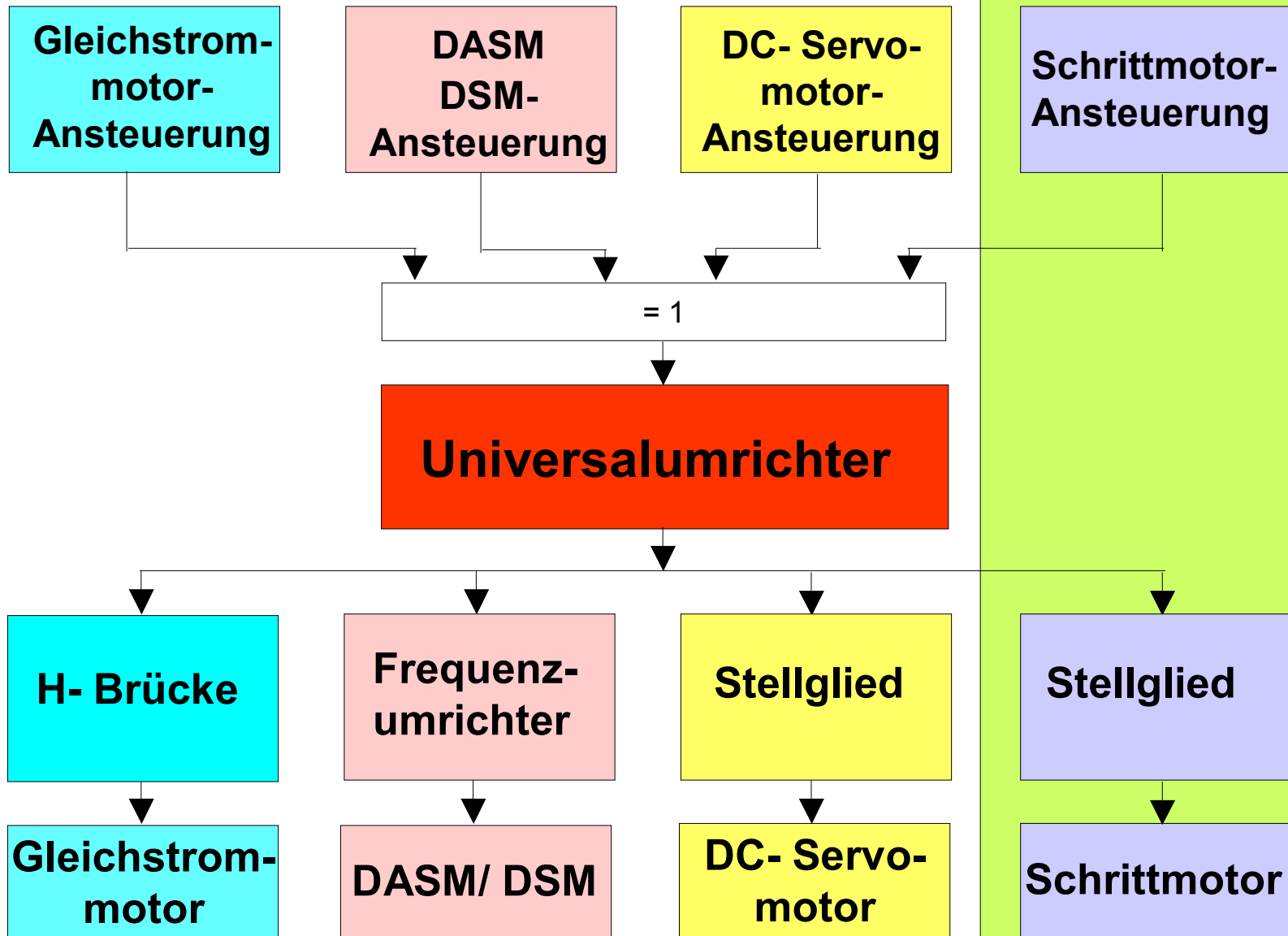


Schrittmotor

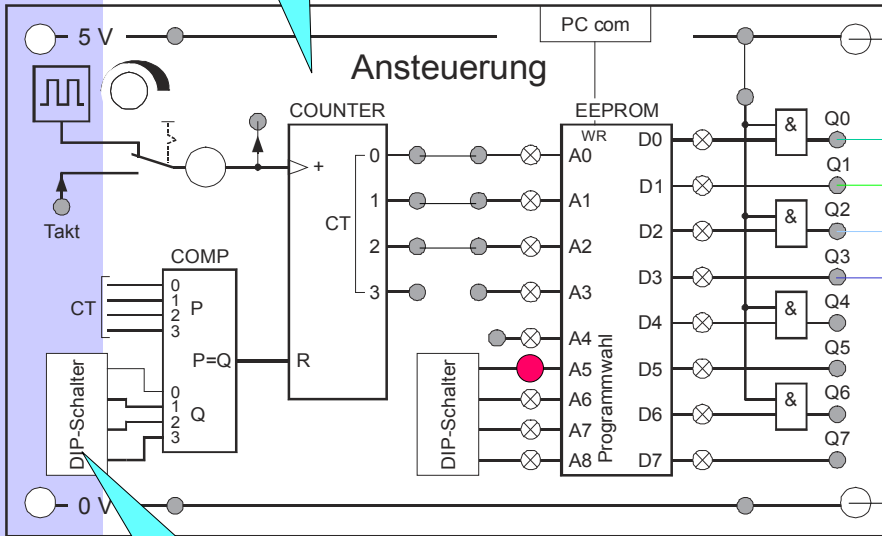


Schrittmotorbetrieb


Zähler



Zählerstand
4

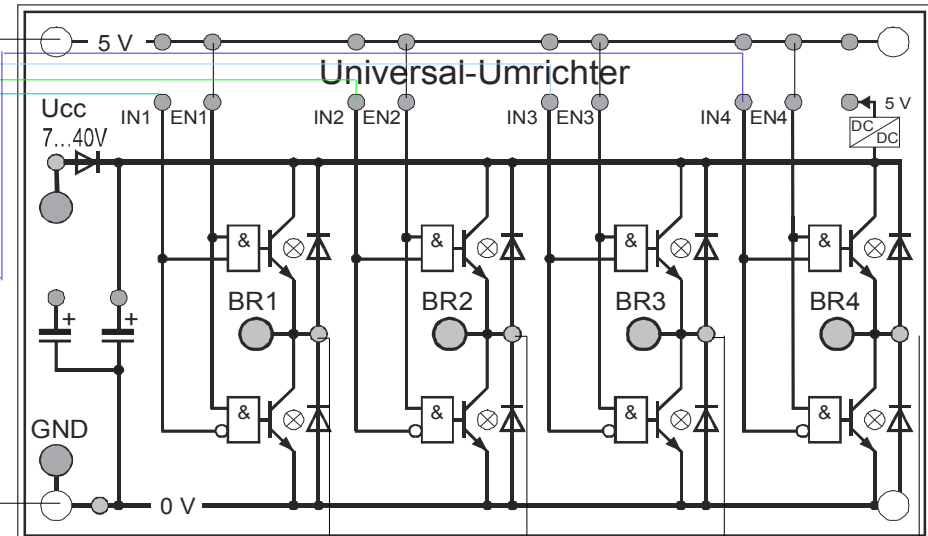


Universal-Umrichter

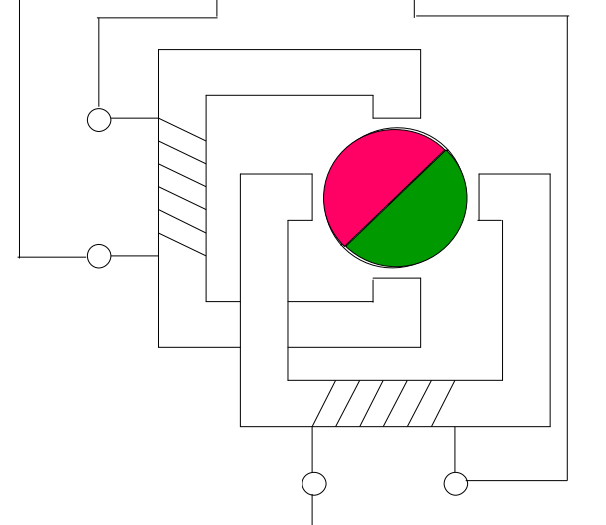


Lehrmittelplatte:

Universalumrichter


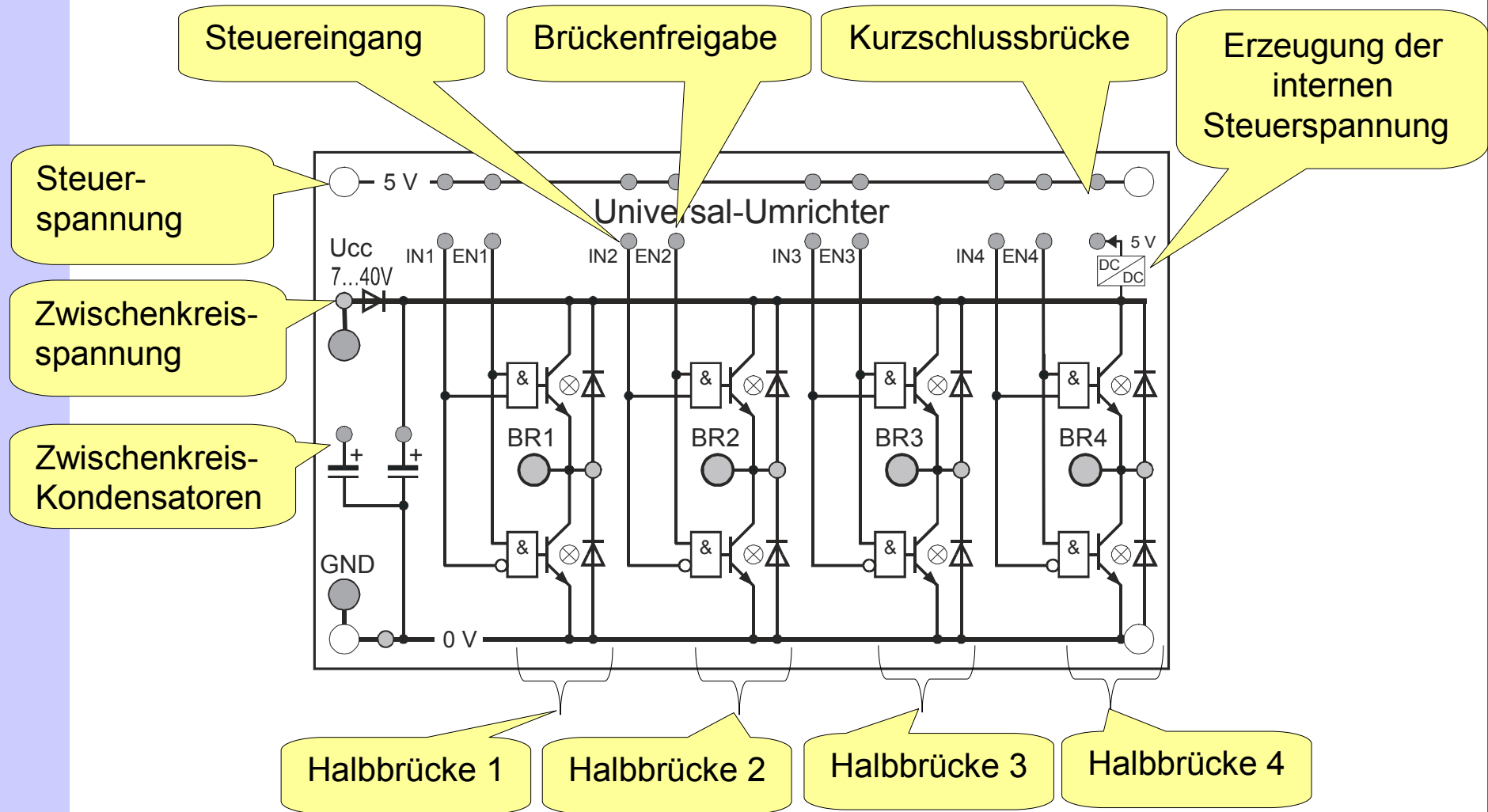


Ergänzende Lehrmittellplatten zum Universalumrichter:



Ansteuerplatte

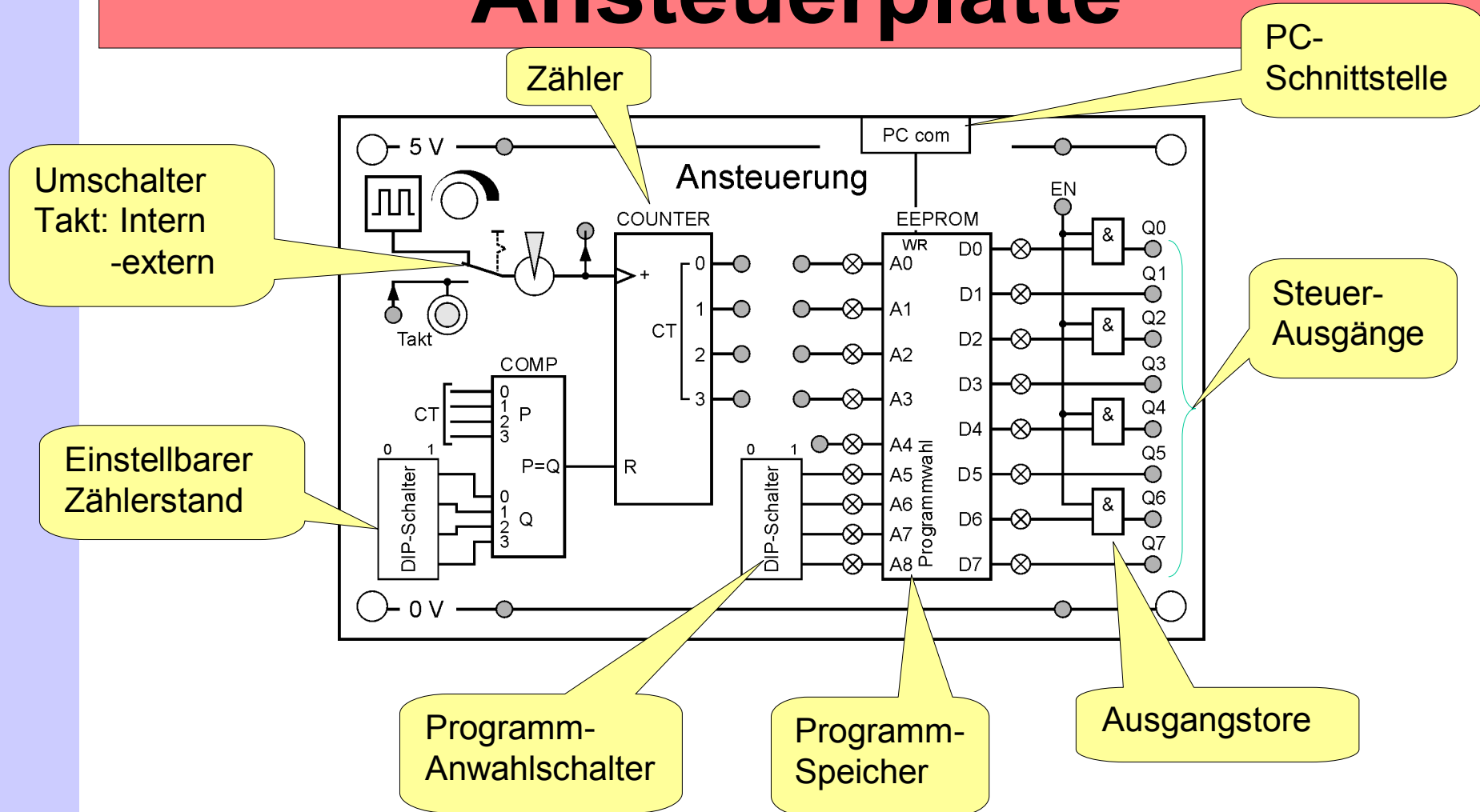



IN	0	1	0	1
EN	1	1	1	1

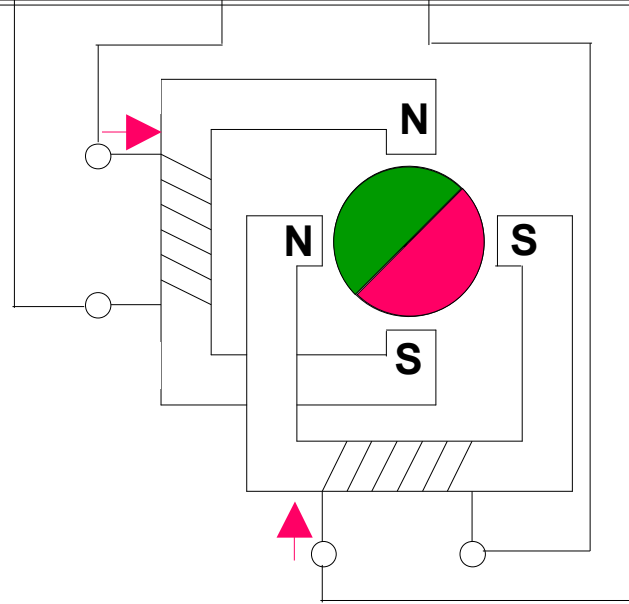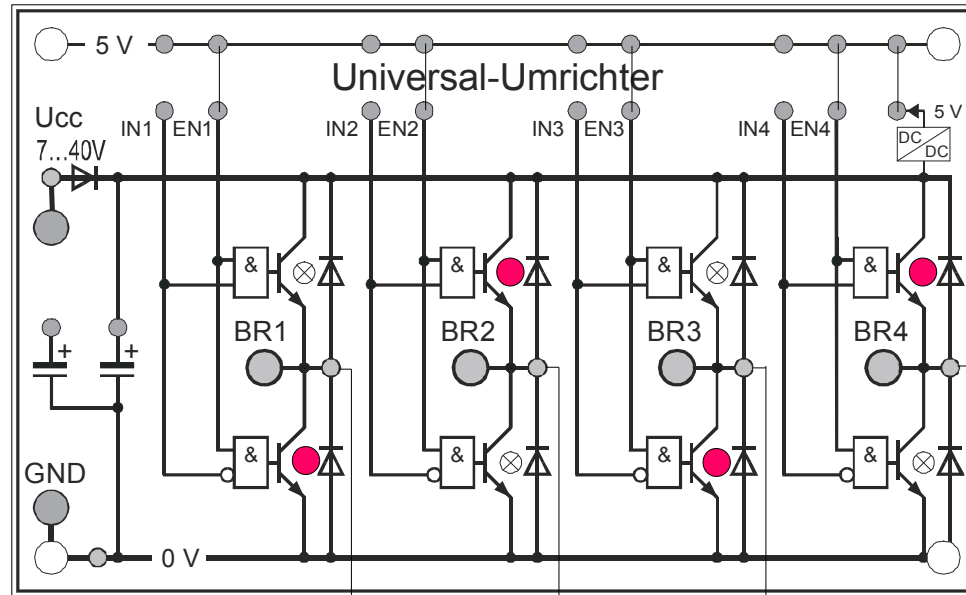

IN	0	1	1	0
EN	1	1	1	1

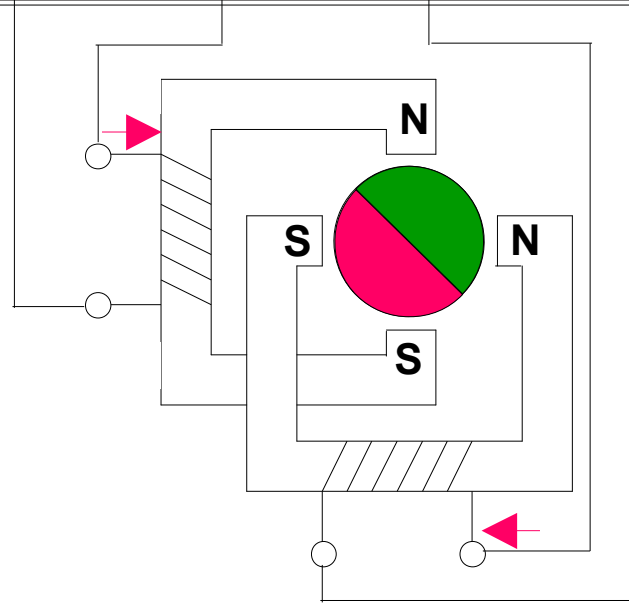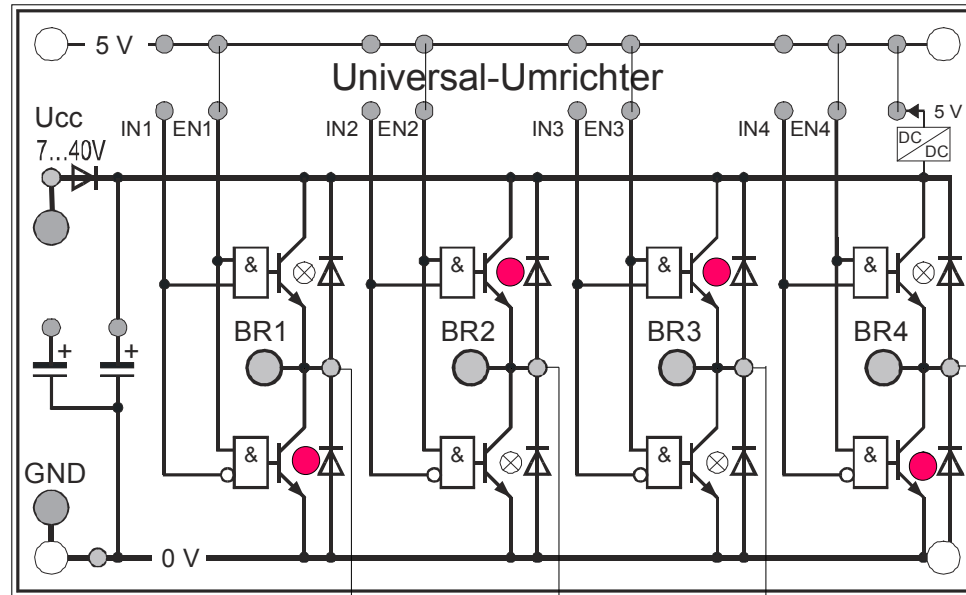

IN	1	0	1	0
EN	1	1	1	1

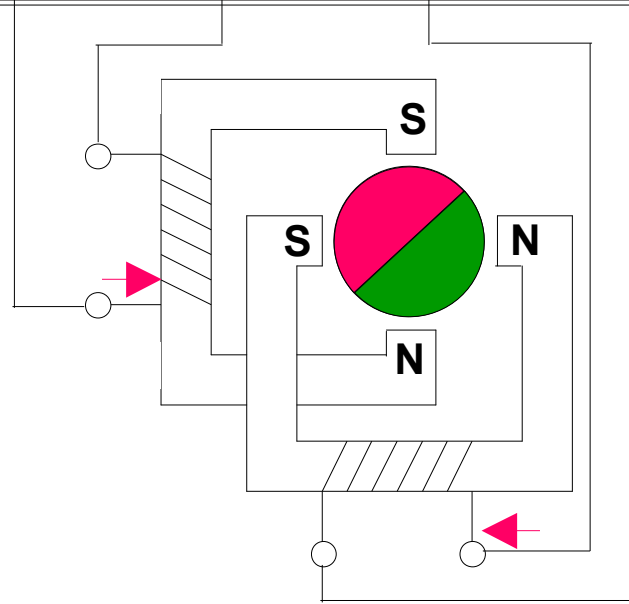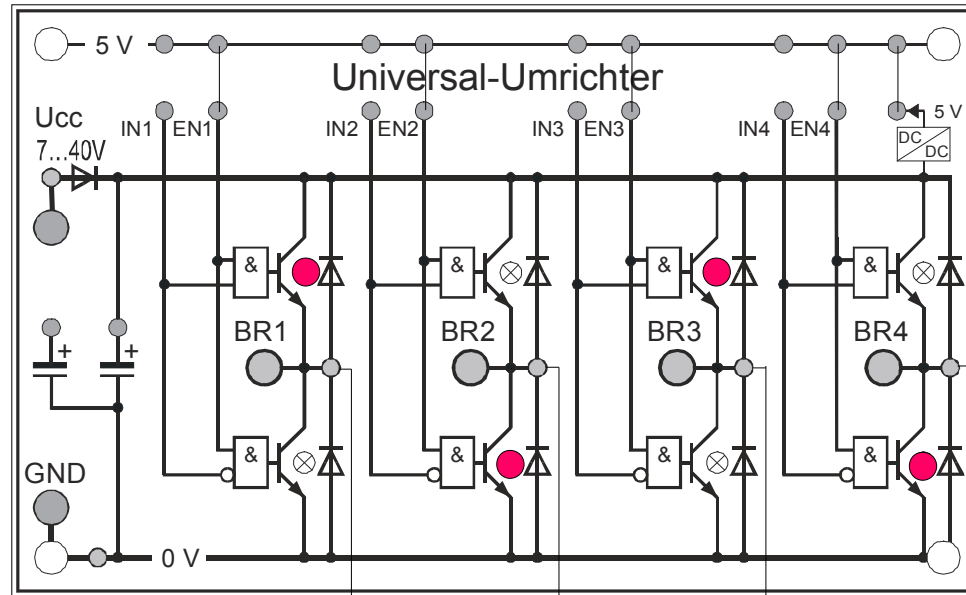

IN	1	0	0	1
EN	1	1	1	1

